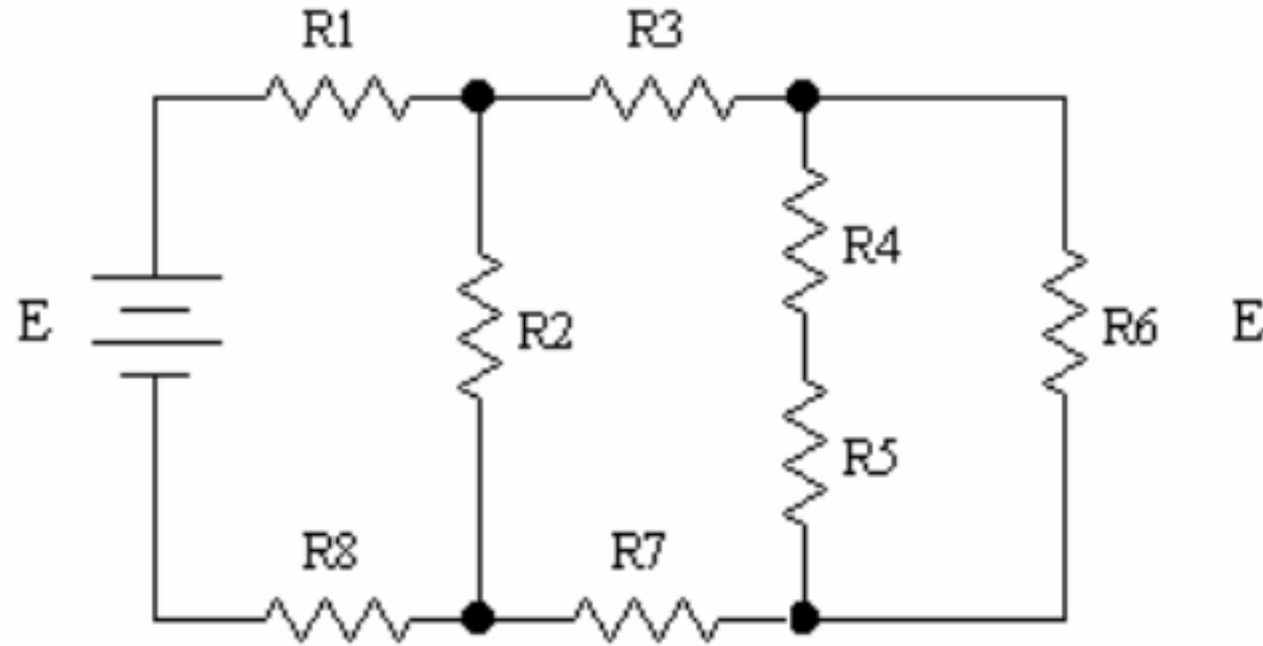



# Esercizio 1



$$E = 12V \quad ; \quad R_1 = R_3 = R_4 = R_6 = 2K\Omega \quad ; \quad R_2 = R_5 = R_7 = R_8 = 4K\Omega$$

Calcolare la resistenza equivalente ai capi del generatore  $E$


## Esercizio 2

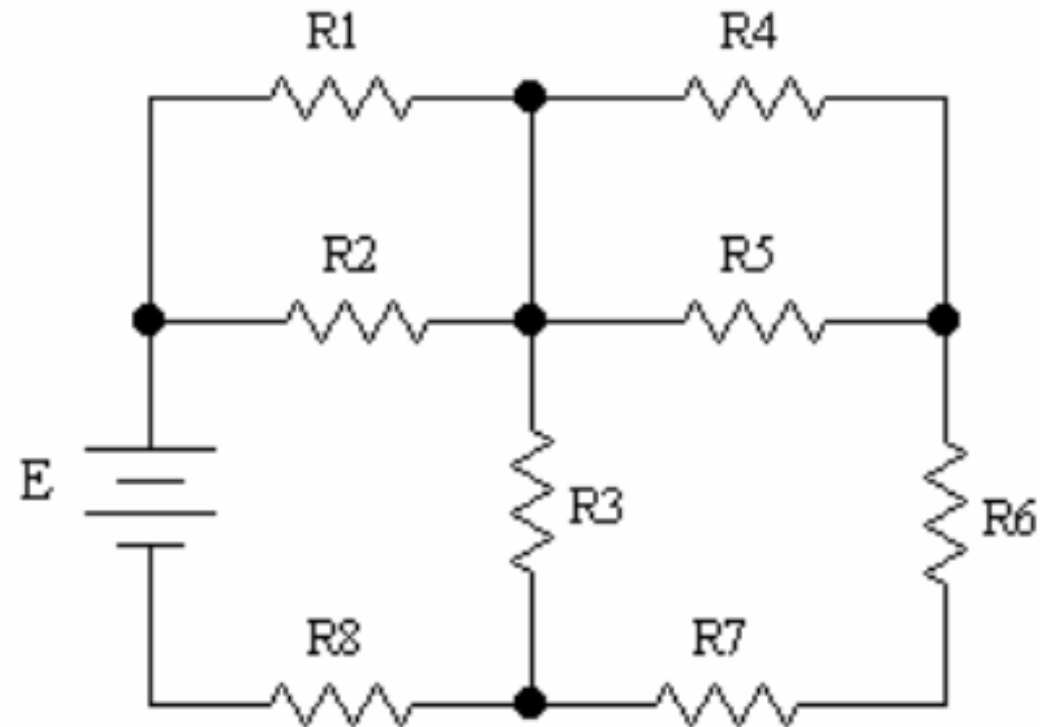

$$E = 12V \quad ; \quad R_1 = R_3 = R_4 = R_6 = 2K\Omega \quad ; \quad R_2 = R_5 = R_7 = R_8 = 4K\Omega$$

Calcolare la resistenza equivalente ai capi del generatore  $E$

## Esercizio 3

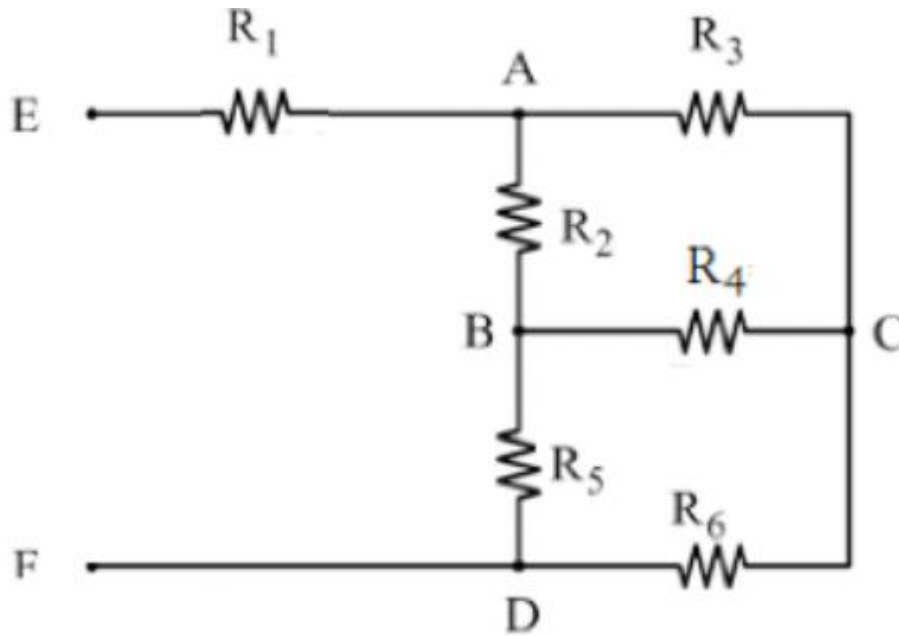

$$R_1 = 5 \, \Omega$$

$$R_2 = 20 \, \Omega$$

$$R_3 = 12 \, \Omega$$

$$R_4 = 16 \, \Omega$$

$$R_5 = 25 \, \Omega$$

$$R_6 = 30 \, \Omega$$

Calcolare la resistenza equivalente ai nodi EF facendo l'opportuna trasformazione stella – triangolo ai nodi ACD  
[ $R_{eq} = 26,4 \, \Omega$ ]