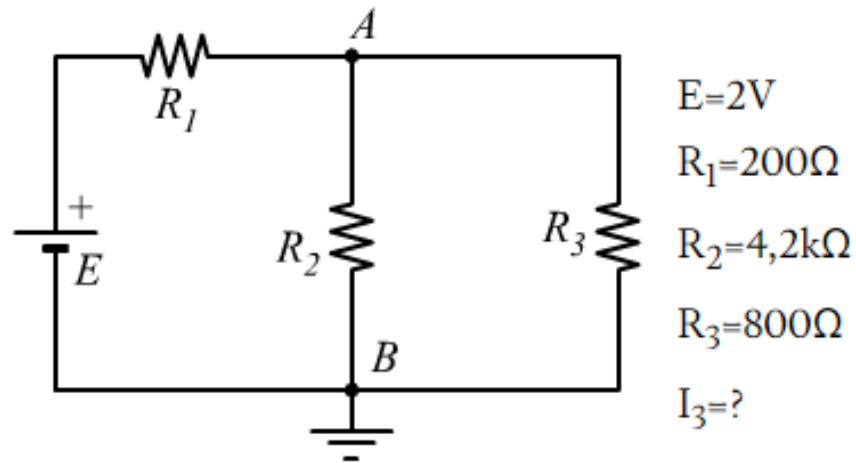


Esercizi Thevenin

Esercizio 1


Applicando il teorema di Thevenin calcolare la corrente I_3 nella resistenza R_3



$[I_3=1,92 \text{ mA}]$

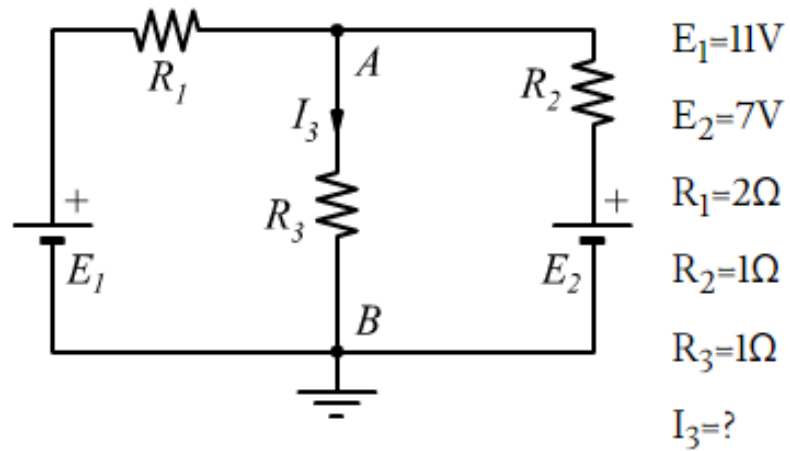Esercizio 2


Applicando il teorema di Thevenin calcolare la corrente I_3 nella resistenza R_3



$[I_3=5A]$

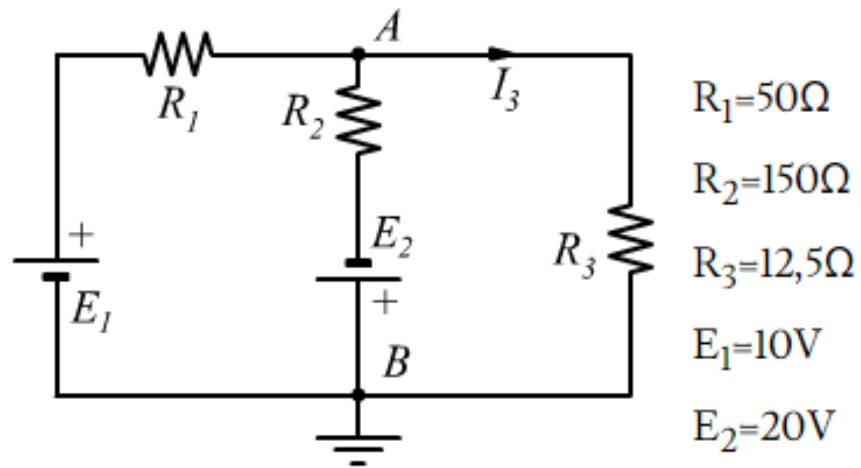Esercizio 3

Applicando il teorema di Thevenin calcolare la corrente I_3 nella resistenza R_3




$I_3 = ?$

$[I_3 = 50 \text{ mA}]$

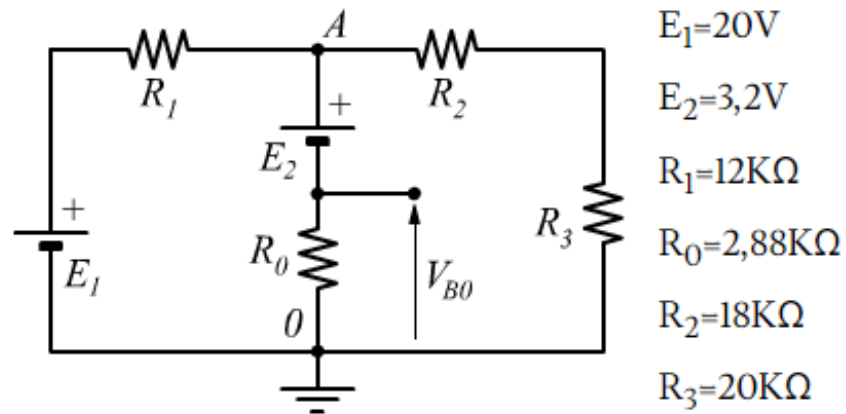Esercizio 4

Applicando il teorema di Thevenin calcolare la caduta di tensione V_{BO} sulla resistenza R_0 .

In un secondo tempo ai capi di R_0 viene posta una resistenza $R_L = 6,6\text{k}\Omega$ si trovi la nuova tensione V_{BO}



$V_{BO} = ?$


$[V_{BO} = 2,88\text{ V}; V'_{BO} = 2,15\text{ V}]$

Esercizio 5


Calcolare la corrente che scorre in R_4

$$E_1 = 100 \text{ V}; R_1 = 10 \text{ } \Omega; R_2 = 20 \text{ } \Omega; R_3 = 5 \text{ } \Omega;$$

$$R_4 = 30 \text{ } \Omega; R_5 = 15 \text{ } \Omega; E_2 = 80 \text{ V}$$

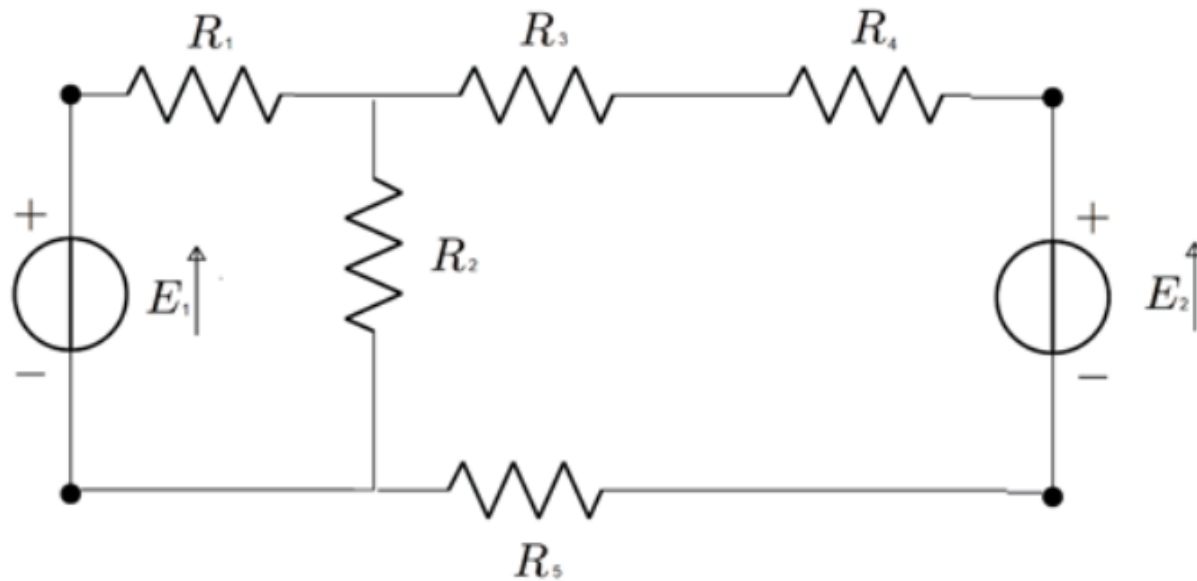

Esercizio 6

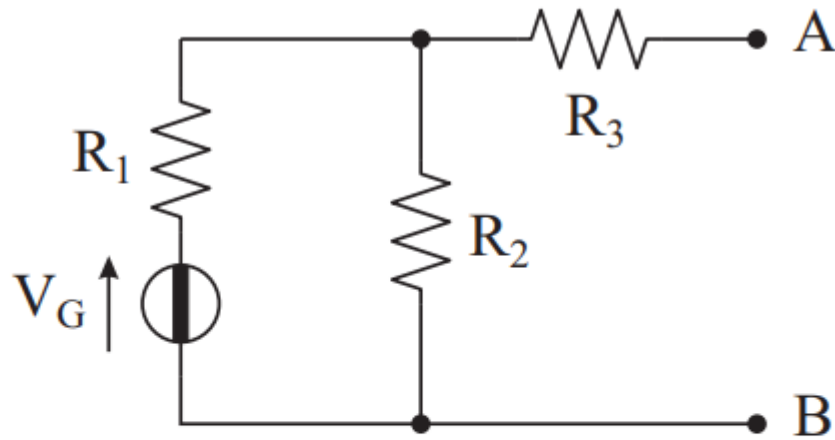

$$R_1 = 4 \, \Omega$$

$$R_2 = 12 \, \Omega$$

$$R_3 = 6 \, \Omega$$

$$V_G = 24 \, \text{V}$$

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 18 \, \text{V}$$

$$R_{eq} = 9 \, \Omega$$

$$I_{cc} = 2 \, \text{A}$$

Esercizio 7

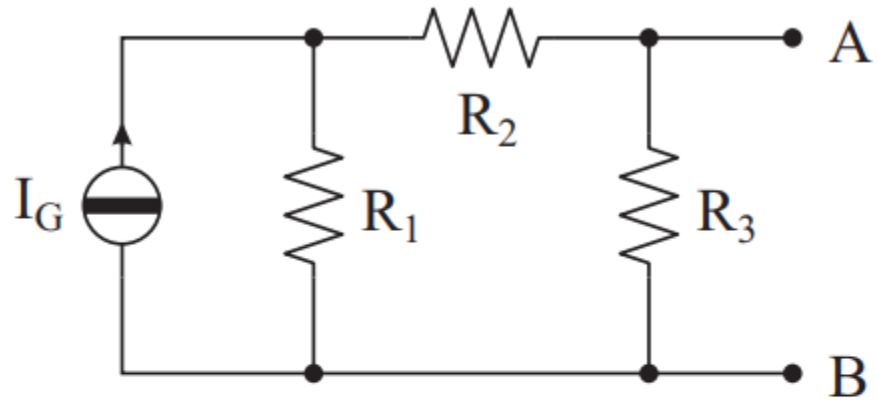

$$R_1 = 6 \, \Omega$$

$$R_2 = 2 \, \Omega$$

$$R_3 = 8 \, \Omega$$

$$I_G = 4 \, \text{A}$$

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 12 \, \text{V}$$

$$R_{eq} = 4 \, \Omega$$

$$I_{cc} = 3 \, \text{A}$$

Esercizio 8

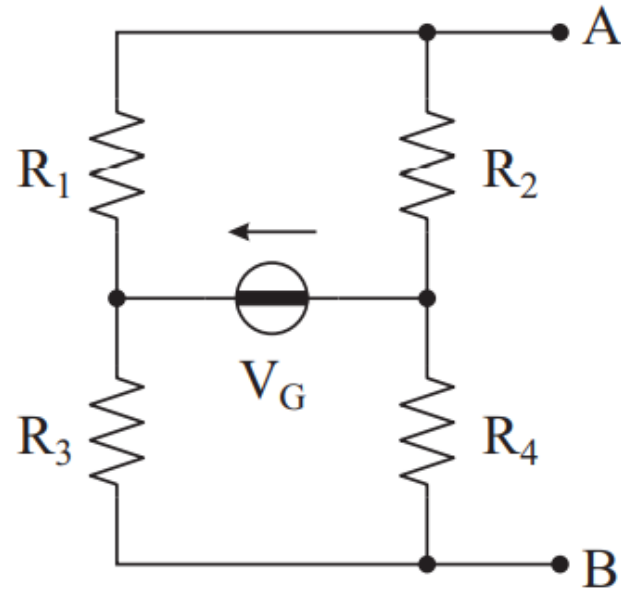

$$R_1 = 20 \, \Omega$$

$$R_2 = 20 \, \Omega$$

$$R_3 = 60 \, \Omega$$

$$R_4 = 20 \, \Omega$$

$$V_G = 100 \, \text{V}$$

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 25 \, \text{V}$$

$$R_{eq} = 25 \, \Omega$$

$$I_{cc} = 1 \, \text{A}$$

Esercizio 9

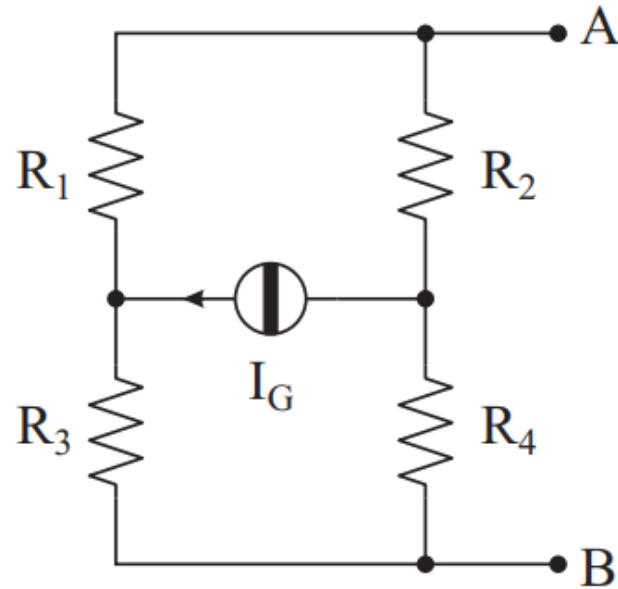

$$R_1 = 20 \, \Omega$$

$$R_2 = 15 \, \Omega$$

$$R_3 = 10 \, \Omega$$

$$R_4 = 5 \, \Omega$$

$$I_G = 6 \, \text{A}$$

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.


Risultati

$$V_0 = 6 \, \text{V}$$

$$R_{eq} = 12 \, \Omega$$

$$I_{cc} = 0.5 \, \text{A}$$

Esercizio 10

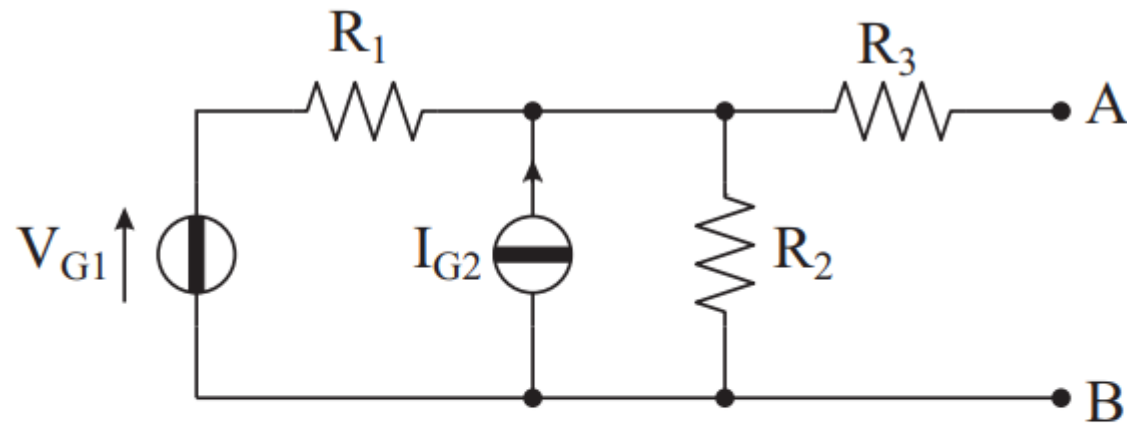

$$R_1 = 15 \, \Omega$$

$$R_2 = 10 \, \Omega$$

$$R_3 = 10 \, \Omega$$

$$V_{G1} = 30 \, \text{V}$$

$$I_{G2} = 2 \, \text{A}$$

Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.

Risultati

$$V_0 = 24 \, \text{V}$$

$$R_{eq} = 16 \, \Omega$$

$$I_{cc} = 1.5 \, \text{A}$$
